

✓ 13주차 실습

✓

아래의 회로에 주어진 파형이 다음과 같을 때 Q0, Q1, Q2의 파형을 나타내고 이유를 설명하시오.

